

$$\left. \begin{aligned} f_1 &= 1,6 \text{ KHz} \\ f_2 &= 2,5 \text{ KHz} \end{aligned} \right\} \Rightarrow f_0 = \sqrt{f_1 \cdot f_2} = 2 \text{ KHz}$$

$$Q = \frac{f_0}{f_2 - f_1} = 2,22$$


$$\left. \begin{aligned} f_{s1} &= 1,25 \text{ KHz} \\ f_{s2} &= 3,2 \text{ KHz} \end{aligned} \right\} \rightarrow \alpha_{\text{MIN}} = 20 \text{ dB}$$

$$\alpha_{\text{max}} = 30 \text{ dB} \quad \text{y} \quad |H(j\omega)| = 20 \text{ dB}$$

$$\omega_0 = 2\pi \cdot 2 \text{ K} = 4\pi \text{ Krad/s} \approx 12,56 \text{ Krad/s}$$

Plancha Normalizada:

$$S_{\omega} = \omega_0$$

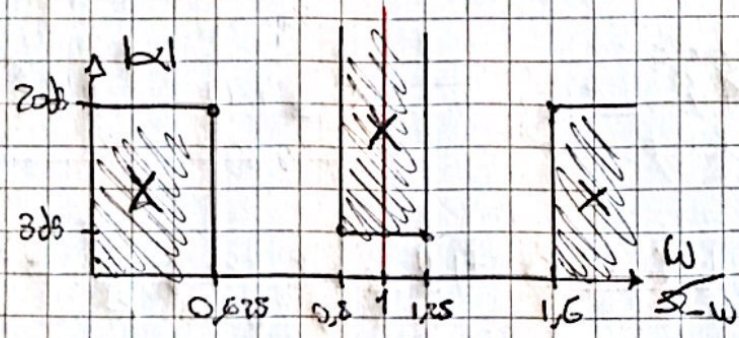

Como Ambas piden 20dB, a simple vista salta que la palttera derecha es mas exigente. Por los dudas hacemos los calculos $\rightarrow \Omega_{s1} = 2,1645$


$$E^2 = 10^{\frac{9}{10}} - 1 = 0,99 \approx 1$$

$$\Omega_{s2} = 2,1645$$

$$E \approx 1 \rightarrow \text{Butterworth!}$$

A! Final No era evidente.

Plancha Pasabajas

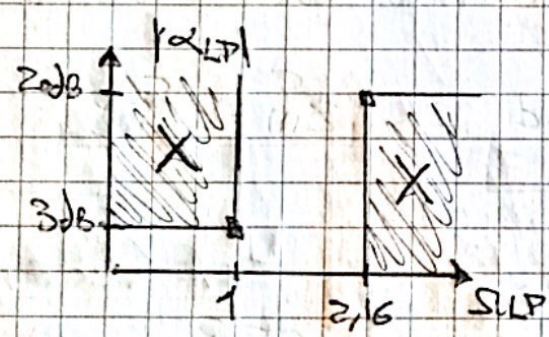

Para Máxima Plancha:

$$\alpha_{\text{MIN}} = 10 \log(1 + E^2 \Omega_s^{2N})$$

$$N \geq 2,98 \Rightarrow N = 3$$

¡sigue!

Butterworth $N=3$

$$\rightarrow |T(s)|^2 = \frac{1}{1+s^6} \bigg|_{s=j\omega} = \frac{1}{1+j^6\omega^6} = T(j\omega) \cdot T(-j\omega)$$

11/11/11

Sabemos que

$$\underline{a=1}$$

$$\begin{matrix} c^2 - b^2 = 0 \\ 2c - b^2 = 0 \end{matrix} \Rightarrow \text{por ser de la misma forma} \Rightarrow \boxed{c=0} \Rightarrow c^2 - 2c = 0 \quad \checkmark$$

~~0~~ \vee $2=2$ \checkmark

$$T(z) = \frac{1}{z^3 + 2z^2 + 2z + 1}$$

En Espacio LP.

$$T(\phi) = \frac{1}{s+1} \cdot \frac{1}{s^2 + s + 1}$$

$$T(s) = T(s) \Big|_{s = \frac{Q(s^2+1)}{s}} = \frac{s^1 Q}{s^2 + s^1 Q + 1} \cdot \frac{Q^2(s^4 + 2s^2 + 1)}{s^2} + \frac{Q(s^2+1)s}{s^2} + \frac{s^2}{s^2}$$

$$T_1(s) = \frac{s^{1/2}}{s^2 + s^{1/2} + 1}$$

$$T_2(s) = \frac{s^2 / Q^2}{(s^4 + 2s^2 + 1) + \frac{1}{Q} \cdot (s^3 + s) + \frac{1}{Q^2} \cdot s^2} = \frac{s^2 / Q^2}{s^4 + \frac{1}{Q}s^3 + (2 + \frac{1}{Q^2})s^2 + \frac{1}{Q}s + 1}$$

$$T_2(s) = \frac{s^2 \cdot 0,202}{s^4 + s^3 \cdot 0,45 + s^2 \cdot 2,702 + s \cdot 0,45 + 1}$$

$$P_1 = -0,09 + j0,817$$

$$P_2 = -0,134 \cdot 4j, 207$$

$$P_2^* = -0,134 - j 1,207$$

Podemos expresar la $T_z(s) = T_{z1}(s) \cdot T_{z2}(s)$,

$$T_{z1}(s) = K \frac{s \frac{\omega_{01}}{Q_1}}{s^2 + s \frac{\omega_{01}}{Q_1} + \omega_{01}^2}$$

Con $\omega_{01}^2 = 0,09^2 + 0,217^2 = 0,675$

$\omega_{01} = 0,821 \Rightarrow Q_1 = \frac{0,821}{2 \cdot 0,09} = 4,56$

$$T_{z2}(s) = K \frac{s \frac{\omega_{02}}{Q_2}}{s^2 + s \frac{\omega_{02}}{Q_2} + \omega_{02}^2}$$

Con $\omega_{02}^2 = 0,134^2 + 1,207^2 = 1,474$

$\omega_{02} = 1,24 \Rightarrow Q_2 = \frac{1,214}{2 \cdot 0,134} = 4,53$

Sabemos que $K^2 \cdot \frac{\omega_{02}}{Q_2} \cdot \frac{\omega_{01}}{Q_1} = \frac{1}{Q^2}$


(Nota $Q_1 \approx Q_2$)

$K^2 = \frac{1}{Q^2} \cdot \frac{Q_2 Q_1}{\omega_{01} \omega_{02}} = 4,17 \Rightarrow K = 2,04$



Transferencia Para Banda Normalizada

$$T(s) = \frac{s^{1/Q}}{s^2 + s^{1/Q} + 1} \cdot \frac{s \frac{\omega_{01}}{Q_1} \cdot K}{s^2 + s \frac{\omega_{01}}{Q_1} + \omega_{01}^2} \cdot \frac{s \frac{\omega_{02}}{Q_2} \cdot K}{s^2 + s \frac{\omega_{02}}{Q_2} + \omega_{02}^2}$$


Diagrama de Polos y Ceros Normalizado

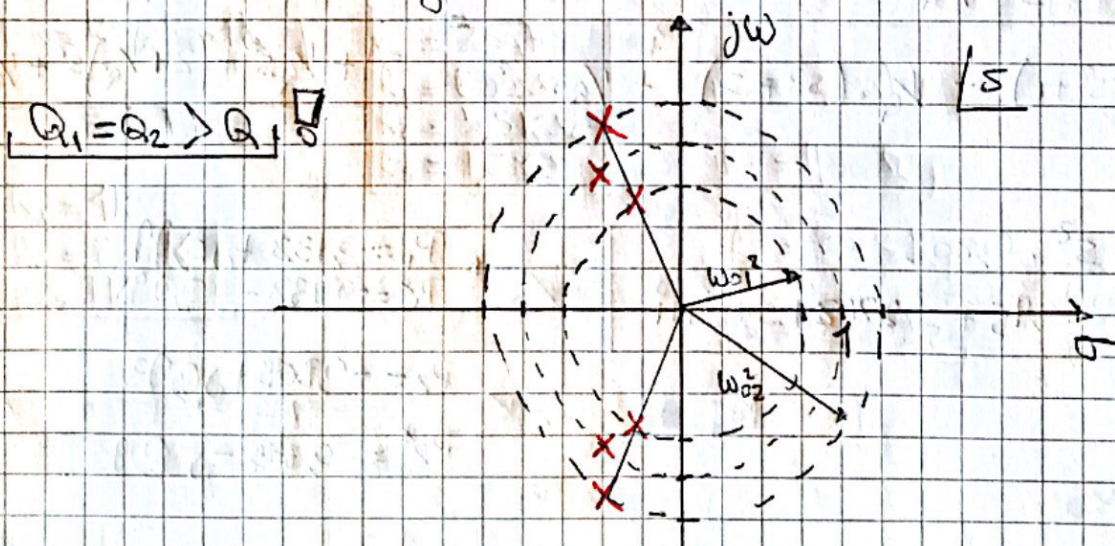

Transferencia en Módulo y Fase (Bode)

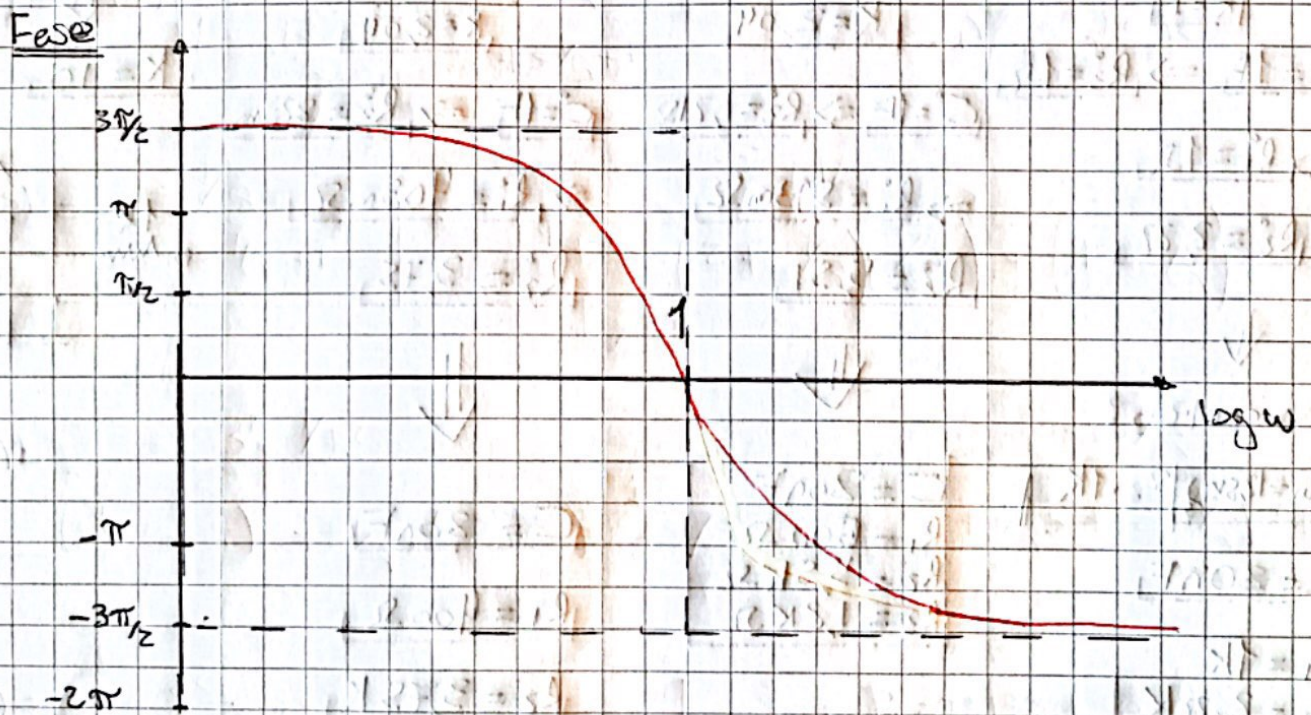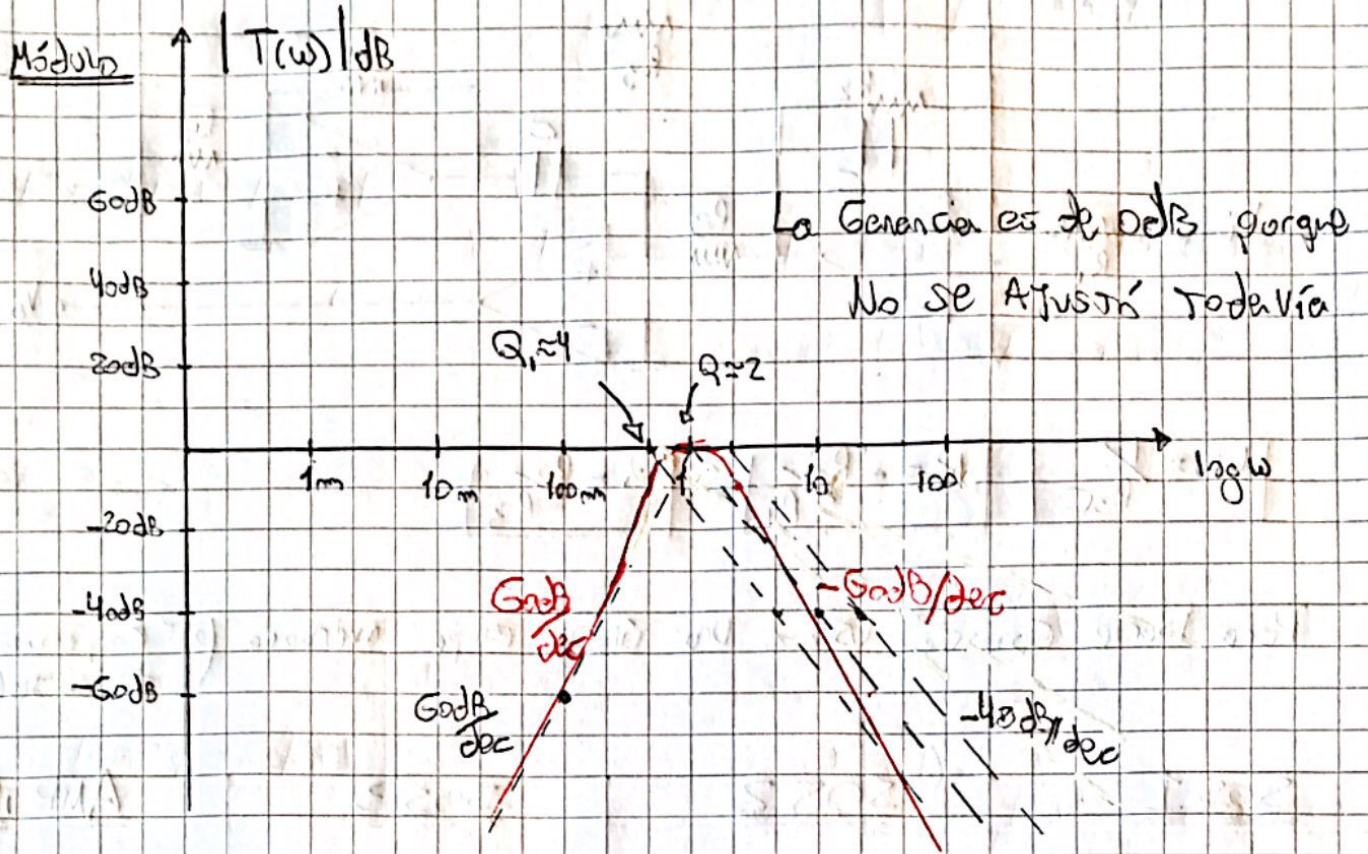

N25 Piden usar Áckerbort-Masberg:

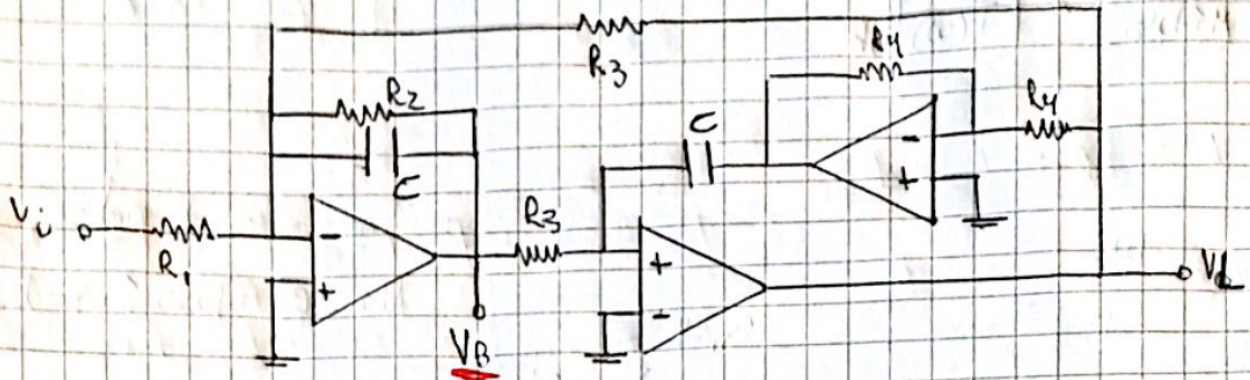

$$\omega_0 = \frac{1}{R_3 C}$$

$$K = -\frac{R_3}{R_1}$$

$$Q = \frac{R_2}{R_3}$$

Para darle Ganancia usamos una última etapa inversora (así compensamos el de fase)

SOS 1

$$\omega_0 = 1, \quad Q = 2,22$$

$$K = 1$$

$$C = 1F \Rightarrow R_3 = 1\Omega$$

$$\Rightarrow R_1 = 1\Omega$$

$$y \quad R_2 = 2,22$$



Desnormalización

$$R_w = 125K\Omega, \quad R_z = 1K$$

$$C = 80nF$$

$$R_1 = 1K$$

$$R_2 = 2,22K$$

$$R_3 = 1K$$

SOS 2

$$\omega_0 = 0,821, \quad Q = 4,56$$

$$K = 2,04$$

$$C = 1F \Rightarrow R_3 = 1,21\Omega$$

$$\Rightarrow R_1 = 593m\Omega$$

$$R_2 = 5,51$$



$$C = 80nF$$

$$R_1 = 600\Omega$$

$$R_2 = 5,5K\Omega$$

$$R_3 = 1,2K\Omega$$

SOS 3


$$\omega_0 = 1,214, \quad Q = 4,56$$

$$K = 2,04$$

$$C = 1F \Rightarrow R_3 = 823m\Omega$$

$$\Rightarrow R_1 = 403m\Omega$$

$$R_2 = 3,75$$

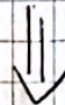

$$C = 80nF$$

$$R_1 = 400\Omega$$

$$R_2 = 3,75K$$


$$R_3 = 820\Omega$$

AMP inversor

Necesitamos 20dB



$$K = 10$$

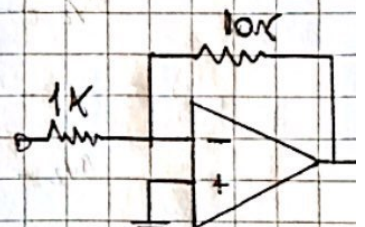

Al momento de simular me doy cuenta de que hay problemas en la ganancia. En particular, la Variable de Diseño $K = H_{\omega_0}$. Por ende, tengo que Ajustar los Valores. También voy a incorporar los 20dB que necesito en la 1er etapa, y sacó la 4ta.

<u>S051</u>	<u>S052</u>	<u>S053</u>
$C = 80nF$ $R_2 = 2,2K$ $R_3 = 1K$	$C = 80nF$ $R_2 = 55K$ $R_3 = 1,2K$	$C = 80nF$ $R_2 = 3,75K$ $R_3 = 320\Omega$
$K = 10 \cdot \frac{1}{22}$ $K = 4,5$	$K = 204 \cdot \frac{0,821}{4,56}$ $K = 0,367$	$K = 204 \cdot \frac{1,214}{4,56}$ $K = 0,543$
\Downarrow $R_1 = 222\Omega$	\Downarrow $R_1 = 3,2K$	\Downarrow $R_1 = 1,5K$

Ahora la simulación Da Bien!