



Universidad Tecnológica Nacional
Facultad Regional Buenos Aires
Departamento De Electrónica

Teoría de los circuitos II

Año: 2021

Curso: R4052

Profesor: Llamedo, Mariano

JTP: Fuoco Cesar

Trabajo Práctico Nro 8

GRUPO N°: 3

Integrantes:

Golob, Lautaro	167.258-7
Ceroli, Juan	158.924-6
Diaz, Jhair	158.959-3
Dieguez, Manuel	168.124-2
Rodriguez, Fernando	155.647-2

OBSERVACIONES:

Presentado: 23/11/2021

Aprobado:

Firmado:


TP8

1) Atenuador Tipo PI de 20dB con $Z_0 = 50\Omega$

20dB $\rightarrow \gamma \approx 2 = 2,003$ *refer. a decen*

$$T = \begin{pmatrix} \cosh \gamma & \sinh \gamma Z_0 \\ \frac{\sinh \gamma}{Z_0} & \cosh \gamma \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5,052 & 247,6 \\ 0,1 & 5,052 \end{pmatrix}$$
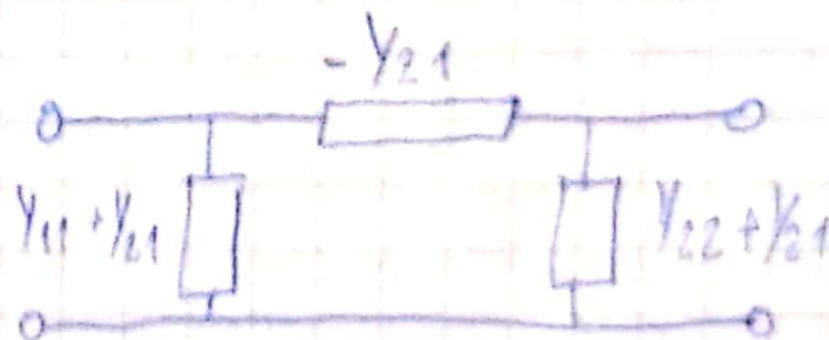
$$\begin{cases} V_1 = A V_2 + B (-I_2) \\ I_1 = C V_2 + D (-I_2) \end{cases}$$




$$Y_{21} = \frac{I_2}{V_1} \Big|_{V_2=0} = \frac{-1}{B} = \frac{-1}{247,6 \Omega} = -4,039 \text{ mS}$$

$$Y_{12} = \frac{I_1}{V_2} \Big|_{V_1=0} = \frac{-10 \text{ mS}}{B} = \frac{-1}{B} = -4,039 \text{ mS}$$

$$Y_{11} = \frac{D}{B} = 0,02 \rightarrow Y_{11} + Y_{12} = 0,0164 \text{ S}$$
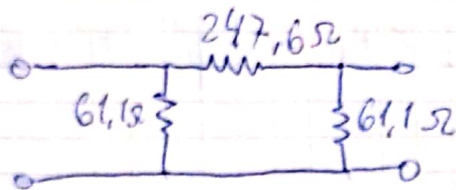
$$Y_{22} = \frac{A}{B} = 0,02 \rightarrow Y_{22} + Y_{21} = 0,0164 \text{ S}$$



2) Acoplador de banda ancha de 75Ω a 50Ω

$$2 \text{ pot dB} = 10 \log \left(\frac{V_1^2 / 75 \Omega}{V_2^2 / 50 \Omega} \right)$$


Z_{in1}

Z_{in2}

$$\gamma = 0,6585$$

$$2 \text{ pot dB} = 20 \log \left(\frac{V_1}{V_2} \right) + 10 \log \left(\frac{50 \Omega}{75 \Omega} \right) = -1,761$$

$$A > D \rightarrow D = 1$$

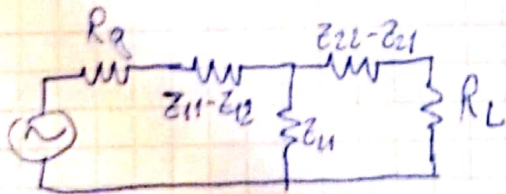

$$T = \begin{pmatrix} \cosh \frac{\sqrt{6}}{2} & \tanh 61,237 \\ \tanh 0,063 & \frac{\sqrt{6}}{3} \cosh \end{pmatrix}$$

$$T = \begin{pmatrix} 1,5 & 43,103 \\ 0,012 & 1 \end{pmatrix}$$

$$Z = \begin{pmatrix} \frac{A}{C} & \frac{AD-BC}{C} \\ 0 & D/C \end{pmatrix}$$

limites realizables


$$A \geq 1$$

$$D \geq 1$$

$$\begin{cases} Z_{21} \leq 86,6 \Omega \\ Z_{11} - Z_{12} = 41,66 \\ Z_{22} - Z_{21} \leq 0 \end{cases}$$

4) FILTRO PASA-BAJOS π

$$R = 50 \Omega$$

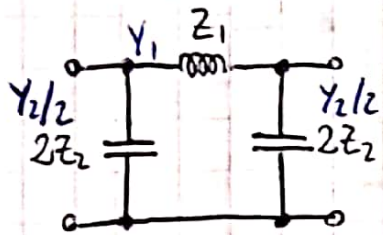

$$Y_1 = \frac{1}{j\omega L}$$


$$Y_2 = j\omega C$$

$$\begin{cases} \omega_c = 2\pi \cdot 10^9 = \frac{2}{\sqrt{LC}} \\ R = \sqrt{\frac{L}{C}} = 50 \Omega \end{cases}$$

$$\text{IMPEDANCIA} \rightarrow \infty @ f = 1 \text{ GHz}$$

$$\alpha_{\text{FILTRO}} \rightarrow \infty @ f = 1,1 \text{ GHz}$$

+ CERO DE TX
→

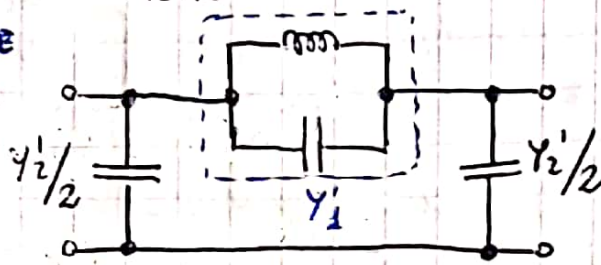

$$Y'_2 = m \cdot Y_2 = j\omega m \cdot C$$

$$Y'_1 = \frac{1}{j\omega m L} + j\omega C \left(\frac{1-m^2}{4m} \right)$$

$$\omega_\infty = \frac{\omega_c}{\sqrt{1-m^2}} = 2\pi \cdot 1,1 \cdot 10^9$$

$$\omega_c = 2\pi \cdot 10^9 \text{ rad/s}$$

$$\text{CERO DE TRANSMISION} @ \omega_\infty = 2\pi \cdot 1,1 \cdot 10^9 \text{ rad/s}$$

$$\text{IMPEDANCIA} \rightarrow \infty$$



$$\hookrightarrow \text{ADMITANCIA} \rightarrow 0$$

$$\frac{\omega_\infty}{\omega_c} = 1,1 = \frac{1}{\sqrt{1-m^2}}$$

$$\hookrightarrow m = 0,417 = \frac{\sqrt{21}}{11}$$

NOTA

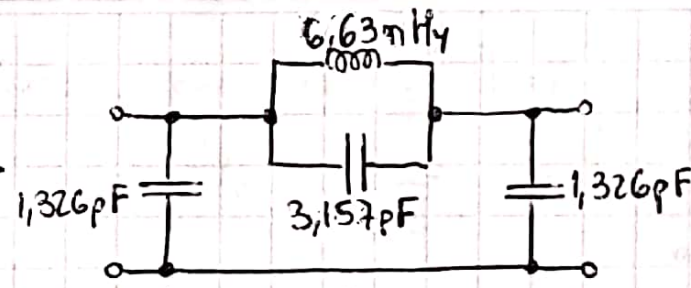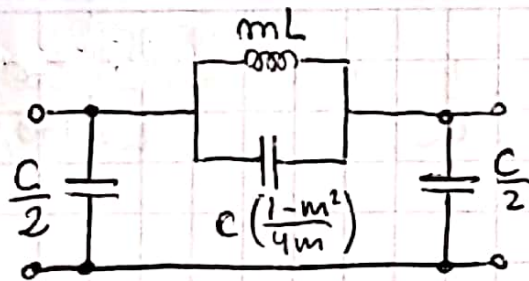
$$\hookrightarrow \begin{cases} C = 6,366 \text{ pF} \\ L = 15,915 \text{ nH} \end{cases}$$



CIRCUITO RESULTANTE

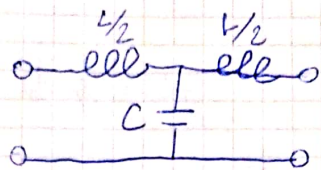5) $R_L = 20K$
 $R_L = 600 \Omega$

$$\lim_{\omega \rightarrow \infty} \begin{cases} \omega_1 = 22K \\ \omega_2 = 40K \\ \omega_3 = \infty \end{cases}$$




$$1 + \frac{Z_L}{4Z_C} = 0$$

$$\frac{m^2 LC}{4} = -1$$

$$\omega_0 = \frac{2}{\sqrt{LC}}$$

$$L = C = 2$$

m-derivada 22K

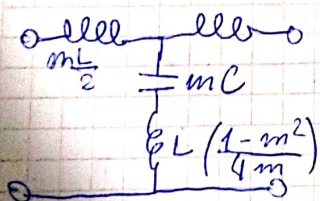

$$\omega_0^2 = 1,1^2 = \frac{1}{\frac{4m}{L(1-m^2)}}$$

$$m = 0,417$$

$$C' = 0,833$$

$$L'_1 = 0,834$$

$$L'_2 = 0,991$$

m-derivada 40K

$$4 \leq \omega_0^2 \leq \frac{1}{1-m^2} \Rightarrow m = 0,866 = \frac{\sqrt{3}}{2}$$


$$C' = 1,732$$

$$L'_1 = \frac{1}{\sqrt{3}} = 0,866 \cdot 2$$

$$L'_2 = \frac{\sqrt{3}}{3} = 0,144$$

8) $P_c = 10 \text{ GHz}$ HPP $f_c = 9,5 \text{ GHz} \rightarrow f_{en}^2 = 0,95$

K-cte

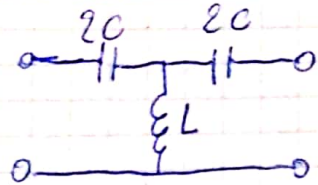

$$1 + \frac{Z_1}{4Z_2} = 0$$


$$Z_1 = \frac{1}{3C} \quad Z_2 = 5L$$

$$\frac{1}{45^2 CL} = -1$$

$$\omega_c = \frac{1}{2\sqrt{LC}}$$

$$[C = L = 1/2]$$

m-derivada

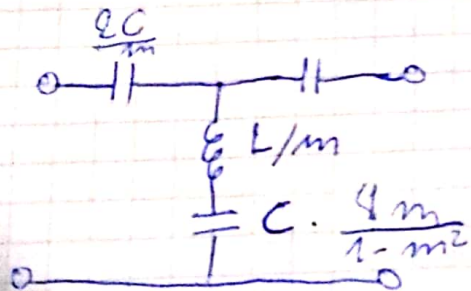

$$0,95^2 = \frac{1}{\frac{L}{m} \cdot \frac{4m}{1-m^2}}$$

$$0,95^2 = 1 - m^2$$

$$m = 0,224 = \frac{\sqrt{5}}{10}$$

$$\frac{C}{m} = \sqrt{5} = 2,236$$

$$\frac{L}{m} = 2,236$$

$$C \cdot \frac{4m}{1-m^2} = 0,471$$