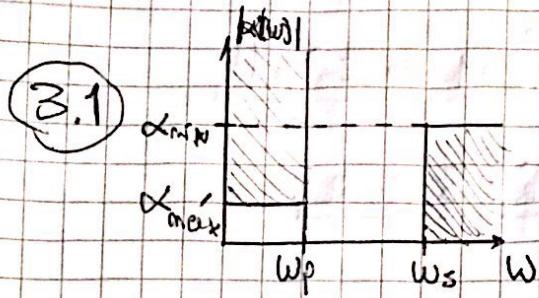



### Ejercicio 3 del TP2



$$f_p = 1 \text{ KHz} \rightarrow \alpha_{max} = 0,5 \text{ dB}$$

$$f_s = 2330 \text{ Hz} \rightarrow \alpha_{min} = 30 \text{ dB}$$
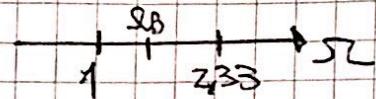
$$\Rightarrow \text{Tomamos } \Omega_w = \frac{f_s}{f_p} = 2330 \text{ rad/s}$$



a)

$$\textcircled{1} \quad \varepsilon^2 = 10 \frac{\alpha_{max}}{\Omega_w} - 1 \Rightarrow \varepsilon^2 = 0,122 \Rightarrow \varepsilon = 0,349$$

$$\textcircled{2} \quad \alpha_{min} = 10 \log(1 + \varepsilon^2 \cdot \Omega_s^2) \Rightarrow N = 6 \rightarrow \alpha_{min} \approx 34,9 \text{ dB}$$


~~Max. Tolerancia~~

$$|T(s)|^2 = \frac{1}{1 + \varepsilon^2 \cdot \Omega_s^2}$$

$$\omega_B = \omega_p \cdot \varepsilon^{-N}$$

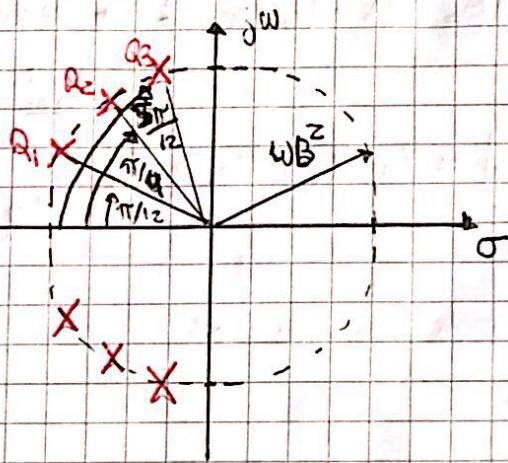b) Los polos se ubican cada  $\pi/6$ .

$$Q_1 = \frac{1}{2 \cos(\pi/12)} = 0,5176$$



$$Q_2 = \frac{1}{2 \cos(\frac{3\pi}{12})} = 0,707$$

$$Q_3 = \frac{1}{2 \cos(\frac{5\pi}{12})} = 1,931$$

c) Vamos a suponer que están normalizado con  $\omega_B = 7488,1 \text{ rad/s}$ .

Primer etapa

~~Resistencias de polarización~~

$$R_1^\circ = 1 \Omega \Rightarrow C_1^\circ = 1 \text{ F}$$


$$Q_1 = \frac{1}{3-K} \Rightarrow 3-K = 1/Q_1$$

↓

$$K = 3 - \frac{1}{Q_1} = 1,068$$

$$1,068 = 1 + \frac{R_{B1}}{R}$$

$$R_{B1} = 63 \text{ m}\Omega$$

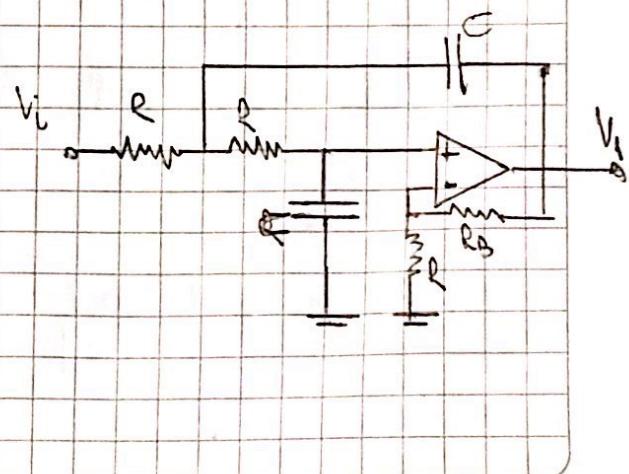

Asamblea

### Segunda etapa

$$Q_2 = 0,707 \Rightarrow K_2 = 3 - 1/Q_2 = 1,585 \Rightarrow R_2^{\circ} = 1\Omega \Rightarrow C_2^{\circ} = 1F$$

$$R_{B2}^{\circ} = 585m\Omega$$

### Tercer etapa

$$Q_3 = 1,931 \rightarrow K_3 = 2,481 \Rightarrow R_3^{\circ} = 1\Omega \Rightarrow C_3^{\circ} = 1F$$

$$R_{B3}^{\circ} = 1,48\Omega$$


Nos dan  $|H(0)| = 20dB = 10 \text{ veces}$  → Necesitamos amplificar la salida

$$|H(0)| = K_1 \cdot K_2 \cdot K_3 \cdot K_4$$

Amp!

$$K_4 = \frac{10}{1,068 \cdot 1,585 \cdot 2,481} = \frac{10}{42} = 2,38$$

Proporcionamos etapa No Inversora:

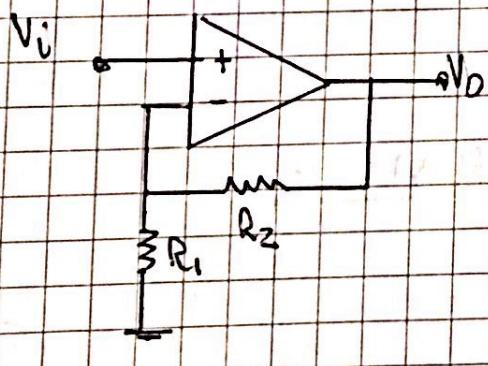

$$H(s) = 1 + \frac{R_2}{R_1} \Rightarrow \text{Si } K_4 = 2,38 \Rightarrow R_2^{\circ} = 238 \quad \boxed{R_1 = 1}$$

Dos normalizadas:

$$R_1 = R_2 = R_3 = R_4 = 1\Omega \implies R_1 = R_2 = R_3 = R_4 = 1k\Omega,$$

$$\omega_w = 7488,1 \frac{rad}{s},$$

$$C_1 = C_2 = C_3 = 1F \implies C_1 = C_2 = C_3 = 133,3nF,$$

$$Z_L = 1k\Omega,$$


$$r_{g1} = 68m\Omega \rightarrow R_{B1} = 685\Omega,$$

$$r_{g2} = 585m\Omega \rightarrow R_{B2} = 585\Omega,$$


$$r_{g3} = 1,48\Omega \rightarrow R_{B3} = 1,48k\Omega,$$

$$r_S = 1,33\Omega \rightarrow R_S = 1,33k\Omega,$$

CIRCUITO Final:

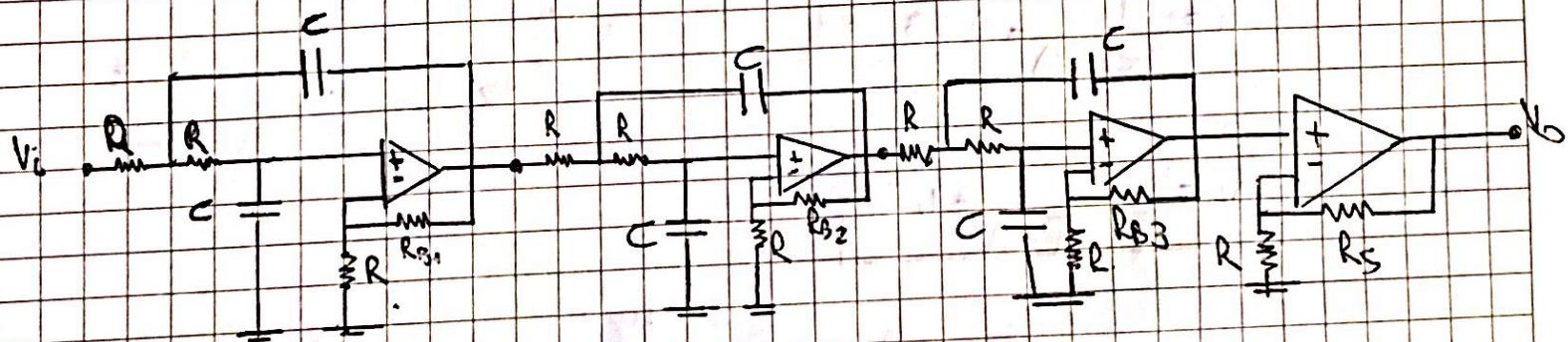

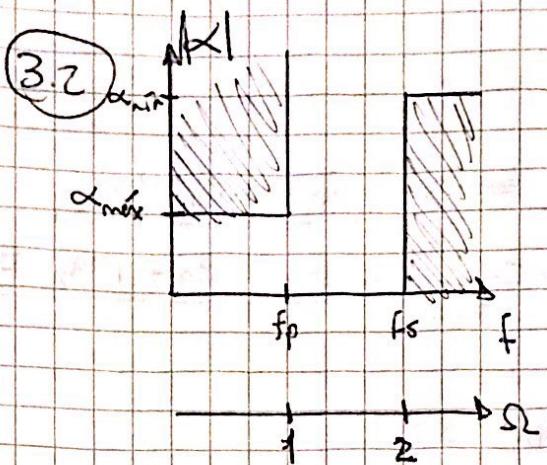④ El Circuito Fue Simulado Con  
Resultados Positivos!



$$f_p = 1 \text{ kHz} \rightarrow \alpha_{min} = 0,5 \text{ dB}$$

$$f_{min} = 2 \text{ K} \rightarrow \alpha_{min} = 20 \text{ dB}$$

a)

$$\textcircled{1} \quad \Sigma^2 = 10^{\frac{0,5 \text{ dB}}{10}} - 1 \Rightarrow \Sigma^2 = 0,122$$

$$\Sigma = 0,349$$

$$\textcircled{2} \quad \alpha_{min} = 10 \log(1 + \Sigma^2 \cdot \omega_s^{2N})$$

$$\hookrightarrow N \geq 4,83 \Rightarrow N = 5$$

b) Por Niquist, Un polo va a estar en el eje jω


$$W_B = W_p \cdot \Sigma^{-1} = 9,56 \text{ Krad/s} \xrightarrow{\text{Error de Cálculo}}$$

↓

$$W_B = 7,75 \text{ Krad/s}$$

$$\Omega_B = 1,52$$

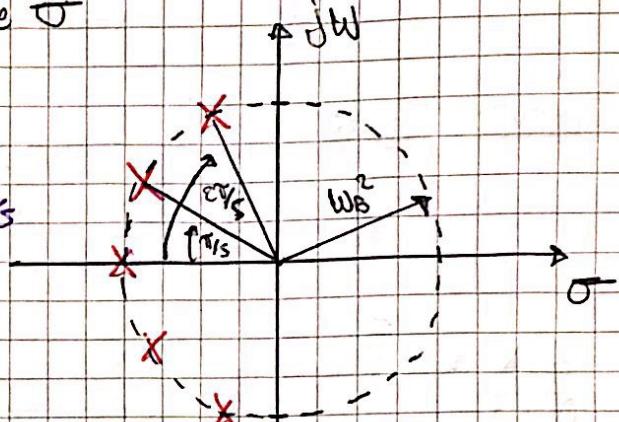
$$Q_1 = \frac{1}{Z \cdot \cos(\varphi_B)} = 0,618$$



$$Q_2 = \frac{1}{Z \cdot \cos(\varphi_B)} = 1,618$$


c) Para hacer esto vamos a necesitar dos SOS y un FOS.

FOS

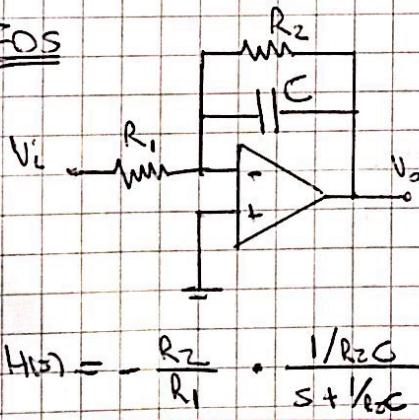

$$H(s) = -\frac{R_2}{R_1} \cdot \frac{1/R_2 C}{s + 1/R_2 C}$$

SOS

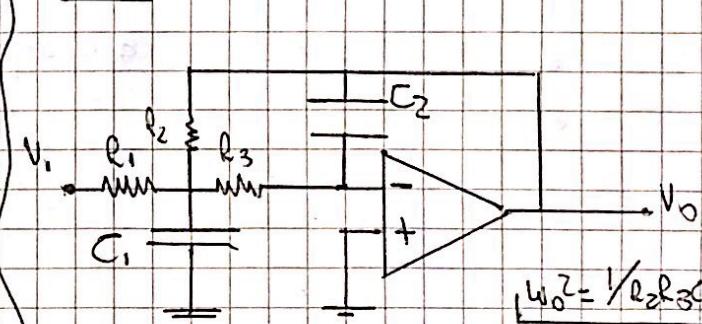

$$w_B^2 = 1/R_2 R_3 C_1 C_2$$

$$K = -R_2/R_1$$

$$Q = \frac{1}{C_1} (G_1 + G_2 + G_3)$$

Asamblea

Vamos a empezar diseñando los SOS para ajustar la ganancia con el Fos.

Para el SOS1, necesitamos:  $\Sigma_{Q_0} = 1$  y  $Q_1 = 0,618$ .

Las ecuaciones de diseño son:  $\Sigma_{Q_0}^2 = \frac{1}{C_1 C_2 R_2 R_3}$

$$\text{y } \frac{\Sigma_{Q_0}}{Q_1} = \frac{1}{Q_1} = \frac{1}{C_1} \left( G_1 + G_2 + G_3 \right)$$

Proporcionamos:

$$C_1^o = 1F$$

$$R_2^o = 10\Omega$$

$$R_3^o = 10\Omega$$

$$\Rightarrow C_2^o = 10mF \text{ y } \frac{1}{Q_1} - 0,2 = G_1 \Rightarrow R_1^o = \frac{1}{1/Q_1 - 0,2}$$

La ganancia de esta etapa nos queda:

$$R_1^o = 705m\Omega$$

$$| k_1 = \frac{R_2}{R_1} = 14,18 |$$

$$\rightarrow \text{Si } \Sigma_{Q_0} = W_3 = 9,5G \text{ Kryzys } \text{ y } \Sigma_{Z_0} = 1K$$

Desnormalizando:

$$C_{11}^o = 1F$$

$$C_{21}^o = 10mF$$

$$R_{11}^o = 10\Omega$$

$$R_{21}^o = 10\Omega$$

$$R_{31}^o = 705m\Omega$$

$$C_{11} \approx 100nF$$

$$C_{21} \approx 1nF$$

$$R_{11} = 10K\Omega$$

$$R_{21} = 10K\Omega$$

$$R_{31} = 705m\Omega$$

$$C_{11} = 129nF$$

$$C_{21} = 1,3nF$$

$$R_{11} = 705\Omega$$

$$R_{21} = 10K\Omega$$

$$R_{31} = 10K\Omega$$

Para el SOS2, necesitamos:  $\Sigma_{Q_0} = 1$  y  $Q_2 = 1,618$ .

Proporcionamos mismas variables.

$$C_1^o = 1F$$

$$R_2^o = 10\Omega$$

$$R_3^o = 10\Omega$$

$$\Rightarrow C_2^o = 10mF$$

$$\text{y } \frac{1}{Q_2} - 0,2 = G_1 \Rightarrow R_1^o = \frac{1}{1/Q_2 - 0,2}$$

$$R_1^o = 2,39$$

La ganancia de la etapa nos queda:

$$| k_2 | = \frac{R_2}{R_1} = \frac{10\Omega}{2,39} = 4,18$$

Tomo mismo

$$\Sigma_{Q_0} \text{ y } \Sigma_{Z_0}$$

Desnormalizando:

$$C_{12} \approx 100nF \rightarrow 129nF$$

$$C_{22} \approx 1nF \rightarrow 1,3nF$$

$$R_{12} = 2,39K\Omega$$

$$R_{22} = 10K\Omega$$

$$R_{32} = 10K\Omega$$

Ahora diseñamos la FOS: necesitamos  $\underline{S_0 = 1}$  y  $k_1 \cdot k_2 \cdot k_3 = 10$



Proponemos  $R_2^* = 15\Omega \Rightarrow C^* = 1F$

$$k_3 = 0,15$$

$$|K_3| = \frac{R_2}{R_1} \Rightarrow R_1 = \frac{R_2}{|K_3|} = \frac{6,25\Omega}{0,15}$$

Desnormalizando:

$$C_{13} = 100 \rightarrow 129 \mu F$$


$$R_{13} = 625 \text{ k}\Omega$$

$$R_{23} = 1 \text{ k}\Omega$$

- Cumple la simulación! → La ganancia en banda queda 19,5 dB.




se puede ajustar si  $R_{13} \downarrow$

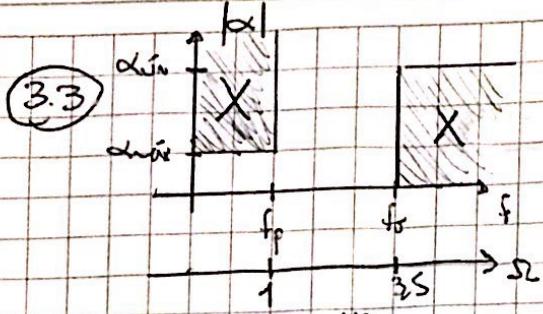

a) ①  $\varepsilon^2 = 10^{-10} = 0,258 \rightarrow \varepsilon = 0,508$

②  $35 \text{ dB} = 10 \log (1 + \varepsilon^2 \cdot (3,5)^{2N}) \rightarrow N \geq 3,75 \Rightarrow N = 4$

b)

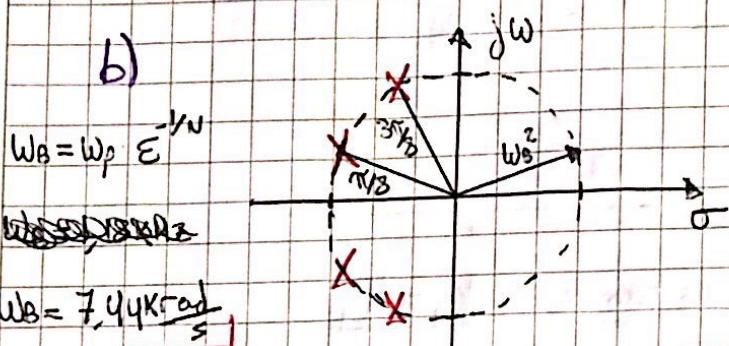

$$Q_1 = \frac{1}{2 \cos(\pi/8)} = 0,54$$

$$Q_2 = \frac{1}{2 \cos(3\pi/8)} = 1,3$$

c) Para la implementación vamos a cascadar dos Sos en Sallen-Key.

Si necesitamos ajustar la operación, ponemos una etapa no inversora.

Primer Sos 1: Necesitamos  $Sos = 1$ , y  $Q_1 = 0,54$ .

Las ecuaciones de diseño del Sallen-Key son:

$$3 - K = 1/Q_1 \Rightarrow K = 3 - 1/Q_1 = 1,14$$

$$w_0 = 1/Rc$$

$$K = 1 + \frac{f_s}{R}$$

$$Q = \frac{1}{3-K}$$

Por tanto,

$$K = 1 + \frac{f_s}{R} \Rightarrow R_B = 0,14 \cdot R$$

Propongo

$$R = 1 \Omega \Rightarrow C = 1 \text{ F} ; y R_B = 140 \Omega$$

Si  $\omega_B = 7,44 \text{ Krad/s}$  y  $Dz = 1 \text{ k}\Omega$

Desnormalizo:

$$C_1 = 134 \text{ nF}$$

$$R_1 = 1 \text{ k}\Omega$$

$$R_{B1} = 14 \Omega$$

2da Sos2: Necesitamos  $\underline{Q_0=1}$  y  $\underline{Q_2=1,3}$

$$K_2 = 3 - \frac{1}{Q_2} = 2,23$$

$$K = 1 + \frac{R_B}{R} \Rightarrow R_B^* = 1,23 \cdot R^*$$

Propongo:


$$R^* = 1, \Rightarrow C^* = 1, \quad y \quad R_B^* = 1,23,$$

Desnormalizo:


$$\begin{aligned} C_2' &= 134 \mu F \\ R_2 &= 1 K\Omega \\ R_{B2} &= 1,23 K\Omega \end{aligned}$$

Como  $K_1 \cdot K_2 = 2,54 < 10 \Rightarrow$  necesitamos un  $K_3 = 4$

Proponemos una etapa No Inversora

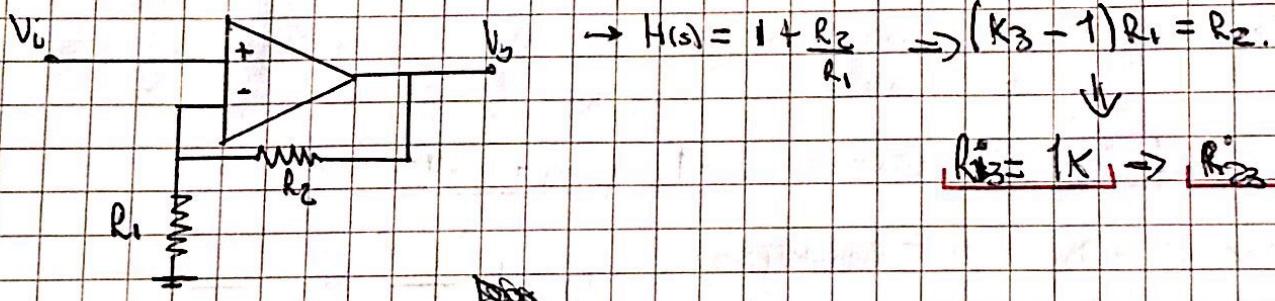

D) La simulación dio bien

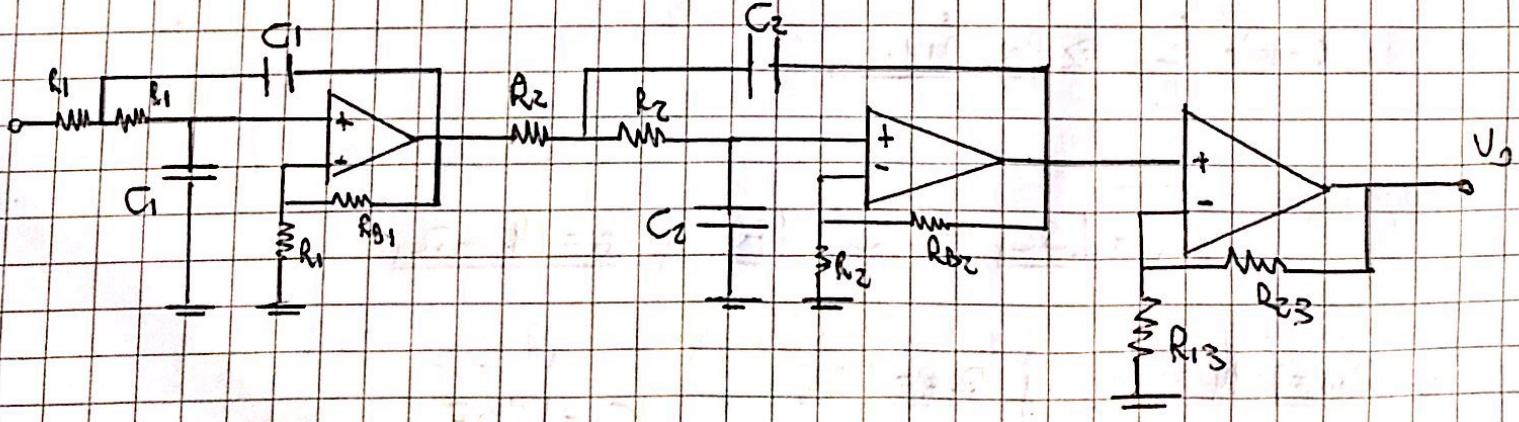

3.4


$$f_p = 1 \text{ kHz} \rightarrow \alpha_{max} = 20 \text{ dB}$$

$$f_s = 1725 \text{ Hz} \rightarrow \alpha_{min} = 20 \text{ dB}$$

a) ①  $\varepsilon^2 = 10^{\frac{20 \text{ dB}}{10}} - 1 \rightarrow \varepsilon^2 = 0,122 \rightarrow \varepsilon = 0,349$

②  $20 \text{ dB} = 10 \log (1 + \varepsilon^2 \cdot (1725)^{2N}) \rightarrow 10,614 \Rightarrow N = 7$

b)

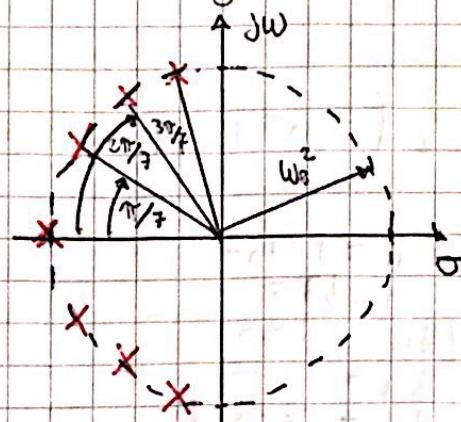

$$\omega_B = \omega_p \cdot \varepsilon^{-\frac{1}{N}} = 7,3 \text{ Krad/s}$$

$$Q_1 = \frac{1}{2 \cos(\pi/4)} = 0,55$$


$$Q_2 = \frac{1}{2 \cos(2\pi/7)} = 0,8$$

$$Q_3 = \frac{1}{2 \cos(3\pi/7)} = 2,24$$

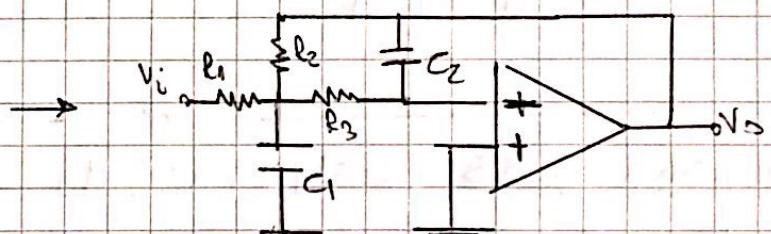c) Lo vamos a hacer en 4 etapas Sos1, Sos2, Sos3 y FOS.


Recordemos que para el MFB las expresiones de cálculo son:

$$\left. \begin{aligned} K &= -\frac{R_2}{R_1} \\ \omega_B &= \frac{1}{R_2 f_0 C_1 C_2} \\ \frac{\omega_0}{Q} &= \frac{1}{C_1} (G_1 + G_2 + G_3) \end{aligned} \right\}$$



Para la FOS usamos
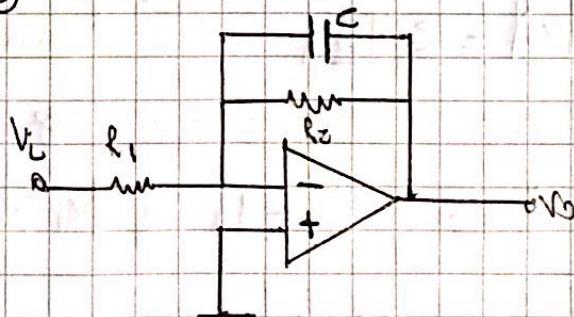
$$H(s) = -\frac{R_2}{R_1} \frac{1}{s + \frac{1}{R_2 C}}$$



Diseño Sos 1

$$S_0 = 1, \text{ y } Q_1 = 0,55$$

Propongo  $C_1^o = 1F$   
 $R_2^o = 10\Omega$   
 $R_3^o = 10\Omega$

 $\Rightarrow C_0 = 10mF, \text{ y } G_1^o = K_0 - 0,2$

$$R_i = \frac{1}{Y_{0,55} - 0,2} = 618m\Omega$$

Compruebo ganancia:

$$|K_1| = \frac{R_2}{R_1} = 1G,1$$

Desnormalizo: ( $S_w = 7,3 \text{ KHz}$ ;  $S_z = 1\text{K}$ )

$$C_1 = 137nF$$

$$C_{21} \approx 1,3nF$$

$$R_{11} = 618\Omega$$

$$R_{21} = 10k\Omega$$

$$R_{31} = 10k\Omega$$

Diseño Sos 2

$$S_0 < 1, \text{ y } Q_2 = 0,8$$

Muestro Valores de  $C_1, C_2, R_2, Q_3^o \Rightarrow R_i = \frac{1}{Y_{0,8} - 0,2} = 952m\Omega$

$$|K_2| = \frac{R_2}{R_1} = 10,5$$

Desnormalizo (misma  $S_w$  y  $S_z$ ):

$$R_{12} = 952\Omega$$

Diseños Sos 3

$$S_0 = 1, \text{ y } Q_3 = 2,24$$

Vuelvo a muestar  $C_1, C_2, R_2, R_3^o \Rightarrow R_i = \frac{1}{Y_{2,24} - 0,2} = 4,055\Omega$

$$|K_3| = 2,4G$$

Desnormalizo:  $R_{13} = 4,055k\Omega$

Diseño Fos

$$S_0 = 1, \text{ y } |K_1 \cdot K_2 \cdot K_3 \cdot K_4| = 10 \Rightarrow |K_4| = \frac{10}{|K_1 \cdot K_2 \cdot K_3|} = 24 \cdot 10^3$$

Propongo  $R_2^o = 1\Omega$   
 $C^o = 1F$

~~Propuesto~~

$$R_i^o = R_2 \approx \frac{1}{|K_4|} \Omega$$

Desnormalizo:

$$\begin{cases} C_{14} = 137nF \\ R_{14} = 1k\Omega \\ R_{24} = 41k\Omega \end{cases}$$