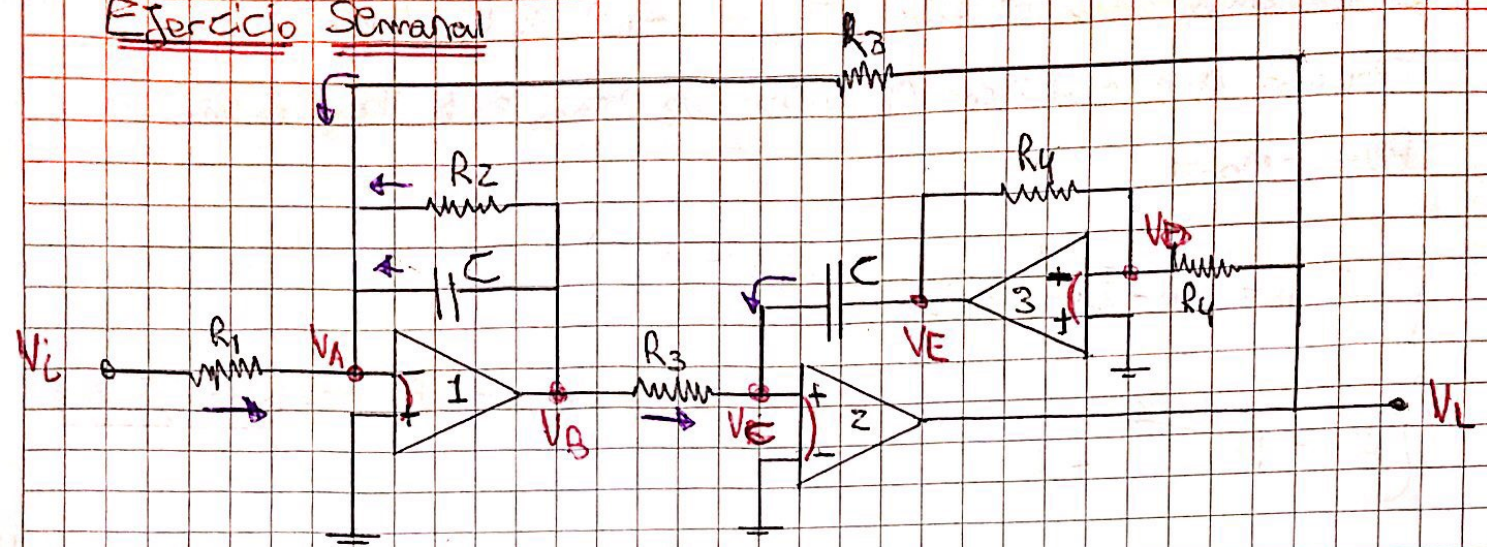


Ejercicio Semanal



Nodo A:

$$V_i G_1 + V_B (G_2 + sC) + V_V G_3 = 0 \quad (1)$$

Nodo C: $V_B G_3 + V_V sC = 0 \quad (2)$

ECUACIÓN inversor (3): $V_V = -V_B \quad (3)$

Nota: Supongo Correcta Realimentación (+) y (-) en todas las OPAMP

(3) → (2)

$$V_B G_3 = V_V sC \Rightarrow V_B = V_V \frac{sC}{G_3} \quad (4)$$

(4) → (1)

$$V_i G_1 + V_V \frac{sC}{G_3} (G_2 + sC) + V_V G_3 = 0$$

$$V_i G_1 + V_V \left(\frac{s^2 C^2 + sC G_2 + G_3^2}{G_3} \right) = 0$$

$$\frac{V_V}{V_i} = - \frac{G_1 G_3}{s^2 C^2 + sC G_2 + G_3^2} = \frac{-1/R_1 R_3 C^2}{s^2 + s \cdot \left(\frac{1}{R_2 C} \right) + \frac{1}{R_3^2 C^2}}$$

① Retomando, se puede escribir la Transferencia Como:

$$T_L(s) = \frac{V_L}{V_i} = -\frac{R_3}{R_1} \cdot \frac{\frac{1}{R_3^2 C^2}}{s^2 + s\left(\frac{1}{R_2 C}\right) + \frac{1}{R_3^2 C^2}}$$

donde $\omega_0^2 = \frac{1}{R_3^2 C^2} \Rightarrow \omega_0 = \frac{1}{R_3 C}$

R_1 No afecta en la Transferencia ideal


$$\frac{\omega_0}{Q} = \frac{1}{R_2 C} \Rightarrow Q = \omega_0 \cdot R_2 C = \frac{R_2}{R_3}$$

$$K = -\frac{R_3}{R_1}$$

$$T_L = K \frac{\omega_0^2}{s^2 + \frac{\omega_0}{Q}s + \omega_0^2}$$

→ Pasa Bajas Segundo orden.

$$Q = \frac{\omega_0}{2\zeta\omega_0}$$

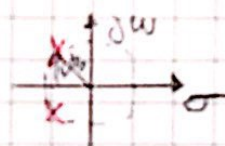

② $\omega_0 = 1 = \frac{1}{R_3 C} \Rightarrow$ Tomando $R_3 = 1K\Omega \Rightarrow C = 1mF$

$$Q = 10 = \frac{R_2}{R_3} \Rightarrow R_2 = 10K\Omega$$

③ Si: Querro $K = 20dB = +20\log\left(+\frac{R_3}{R_1}\right) \Rightarrow \log\left(+\frac{R_3}{R_1}\right) = +1$

$$\frac{R_3}{R_1} = 10 \Rightarrow R_1 = \frac{R_3}{10} \Rightarrow R_1 = 0,1K\Omega = 100\Omega$$

Tomamos arbitrariamente $R_4 = 1K\Omega$

Si quisiéramos obtener una salida pasa banda es tan simple como
Calcular la Transferencia de $\frac{V_B}{V_i}$

$$T_B(s) = \frac{V_B}{V_i} = \frac{V_L}{V_i} \cdot s R_3 C = K R_3 C \cdot \frac{s \omega_0^2}{s^2 + s \frac{\omega_0}{Q} + \omega_0^2}$$