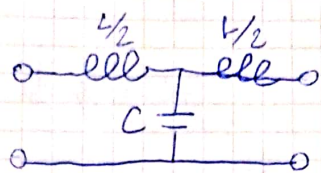


5)  $R_L = 20K$   
 $R_L = 600 \Omega$

$$\lim_{\omega \rightarrow \infty} \begin{cases} \omega_1 = 22K \\ \omega_2 = 40K \\ \omega_3 = \infty \end{cases}$$




$$1 + \frac{Z_1}{4Z_2} = 0$$

$$\frac{m^2 LC}{4} = -1$$

$$\omega_0 = \frac{2}{\sqrt{LC}}$$

$$L = C = 2$$

m-derivada 22K

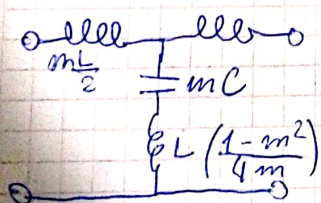

$$\omega_E^2 = 1,1^2 = \frac{1}{\frac{4m}{1-m^2}}$$

$$m = 0,417$$

$$C' = 0,833$$

$$L'_1 = 0,834$$

$$L'_2 = 0,991$$

m-derivada 40K

$$4 \leq \omega_E^2 \leq \frac{1}{1-m^2} \Rightarrow m = 0,866 = \frac{\sqrt{3}}{2}$$


$$C' = 1,732$$

$$L'_1 = \sqrt{3} = 0,866 \cdot 2$$

$$L'_2 = \frac{\sqrt{3}}{3} = 0,144$$

8)  $P_c = 10 \text{ GHz}$  HPP  $f_c = 9,5 \text{ GHz} \rightarrow f_{cn}^2 = 0,95$

K-cte

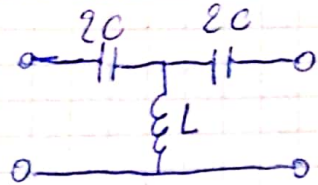

$$1 + \frac{Z_1}{4Z_2} = 0$$


$$Z_1 = \frac{1}{3C} \quad Z_2 = 5L$$

$$\frac{1}{45^2 CL} = -1$$

$$\omega_c = \frac{1}{2\sqrt{LC}}$$

$$[C = L = 1/2]$$

m-derivada

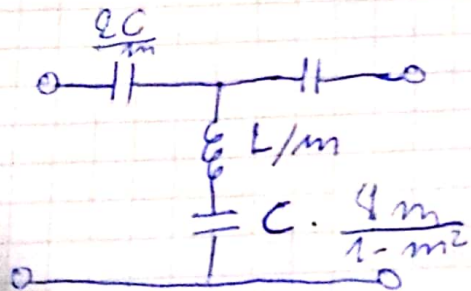

$$0,95^2 = \frac{1}{\frac{L}{m} \cdot \frac{4m}{1-m^2}}$$

$$0,95^2 = 1 - m^2$$

$$m = 0,224 = \frac{\sqrt{5}}{10}$$

$$\frac{C}{m} = \sqrt{5} = 2,236$$

$$\frac{L}{m} = 2,236$$

$$C \cdot \frac{4m}{1-m^2} = 0,471$$