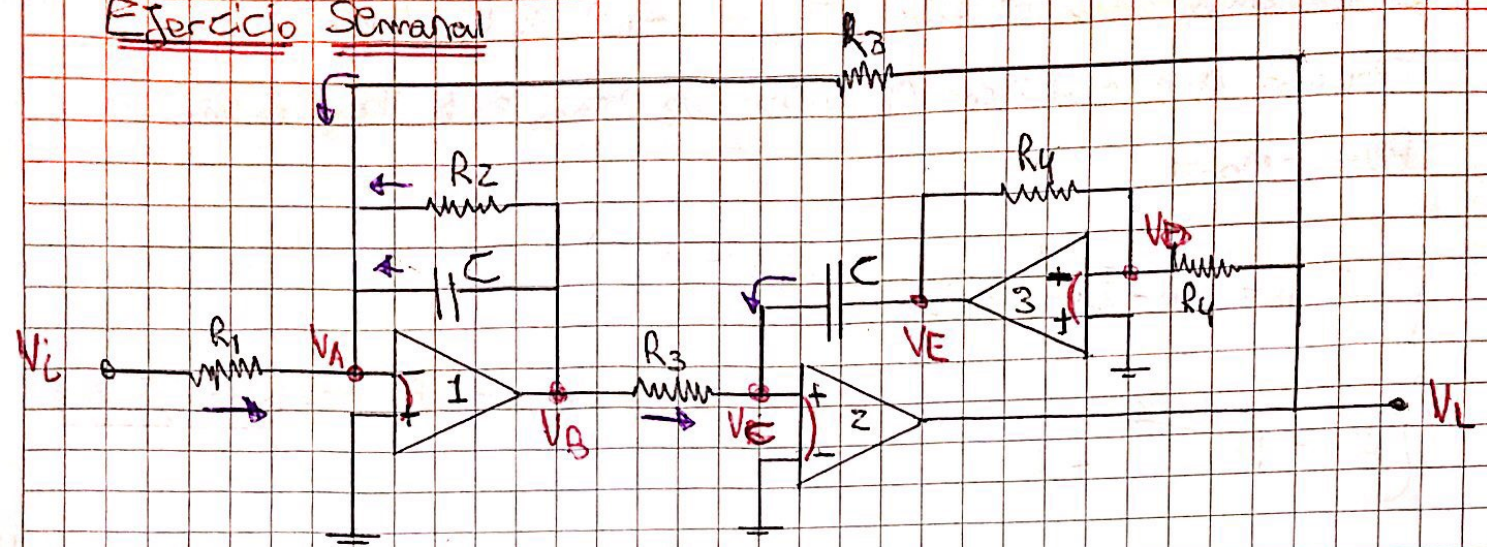


## Ejercicio Semanal



Nodo A:

$$V_i G_1 + V_b (G_2 + sC) + V_c G_3 = 0 \quad (1)$$

Nodo C:  $V_b G_3 + V_c sC = 0 \quad (2)$

Ecuación inversor (3):  $V_c = -V_b \quad (3)$

Nota: Supongo Correcta Realimentación (+) y (-) en todas las OPAMP

(3) → (2)

$$V_b G_3 = V_c sC \Rightarrow V_b = V_c \cdot \frac{sC}{G_3} \quad (4)$$

(4) → (1)

$$V_i G_1 + V_b \frac{sC}{G_3} (G_2 + sC) + V_c G_3 = 0$$

$$V_i G_1 + V_b \left( \frac{s^2 C^2 + sC G_2 + G_3^2}{G_3} \right) = 0$$

$$\frac{V_v}{V_i} = - \frac{G_1 G_3}{s^2 C^2 + sC G_2 + G_3^2} = \frac{-1/R_1 R_3 C^2}{s^2 + s \cdot \left( \frac{1}{R_2 C} \right) + \frac{1}{R_3^2 C^2}}$$



① Retomando, se puede escribir la Transferencia Como:

$$T_L(s) = \frac{V_L}{V_i} = -\frac{R_3}{R_1} \cdot \frac{\frac{1}{R_3^2 C^2}}{s^2 + s\left(\frac{1}{R_2 C}\right) + \frac{1}{R_3^2 C^2}}$$

donde  $\omega_0^2 = \frac{1}{R_3^2 C^2} \Rightarrow \omega_0 = \frac{1}{R_3 C}$

R<sub>1</sub> No afecta en la Transferencia ideal


$$\frac{\omega_0}{Q} = \frac{1}{R_2 C} \Rightarrow Q = \omega_0 \cdot R_2 C = \frac{R_2}{R_3}$$

$$K = -\frac{R_3}{R_1}$$

$$T_L = K \frac{\omega_0^2}{s^2 + \frac{\omega_0}{Q}s + \omega_0^2}$$

→ Pasa Bajas Segundo orden.

$$Q = \frac{\omega_0}{2\zeta\omega_0}$$

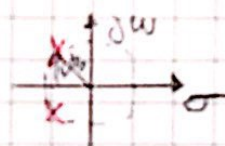

②  $\omega_0 = 1 = \frac{1}{R_3 C} \Rightarrow$  Tomando  $R_3 = 1K\Omega \Rightarrow C = 1mF$

$$Q = 10 = \frac{R_2}{R_3} \Rightarrow R_2 = 10K\Omega$$

③ Si: Querro  $K = 20dB = +20\log\left(+\frac{R_3}{R_1}\right) \Rightarrow \log\left(+\frac{R_3}{R_1}\right) = +1$

$$\frac{R_3}{R_1} = 10 \Rightarrow R_1 = \frac{R_3}{10} \Rightarrow R_1 = 0,1K\Omega = 100\Omega$$

Tomamos arbitrariamente  $R_4 = 1K\Omega$



Si quisiéramos obtener una salida pasa banda es tan simple como

Calcular la Transferencia de  $\frac{V_B}{V_i}$

$$T_B(s) = \frac{V_B}{V_i} = \frac{V_L}{V_i} \cdot s R_3 C = K R_3 C \cdot \frac{s \omega_0^2}{s^2 + s \frac{\omega_0}{Q} + \omega_0^2}$$

Sensibilidades

$$S_{\omega_0}^C = \frac{C}{\omega_0} \frac{\partial \omega_0}{\partial C} = \frac{C}{\frac{1}{R_3 C}} \cdot \left( - \frac{R_3}{(R_3 C)^2} \right) = R_3 C^2 \cdot \left( - \frac{1}{R_3 C^2} \right) = -1$$

$$S_{R_2}^Q = \frac{Q}{R_2} \cdot \frac{\partial Q}{\partial R_2} = \frac{R_2}{R_2/R_3} \cdot \frac{\partial \left( \frac{R_3}{R_2} \right)}{\partial R_2} = R_3 \cdot \frac{1}{R_3} = 1$$

$$S_{R_3}^Q = \frac{Q}{R_3} \cdot \frac{\partial Q}{\partial R_3} = \frac{R_3}{R_2/R_3} \cdot \frac{\partial \left( \frac{R_3}{R_2} \right)}{\partial R_3} = \frac{R_3^2}{R_2} \cdot \left( - \frac{R_2}{R_3^2} \right) = -1$$

Normalización

$$\Omega_w = \omega_0 = \frac{1}{R_3 C}$$

$$\Omega_z = R_3$$

$$\begin{cases} R_1 = 100\Omega \\ R_2 = 10k\Omega \\ R_3 = 1k\Omega \\ C = 1\mu F \end{cases}$$

$$C^\circ = C \cdot \frac{\Omega_z}{\Omega_w} = C^2 R_3^2 = 1F$$

$$R_1^\circ = \frac{R_1}{R_3} = 0,1\Omega$$

$$R_2^\circ = \frac{R_2}{R_3} = 10\Omega$$

$$R_3^\circ = 1\Omega$$

$$R_4^\circ = 1\Omega$$

