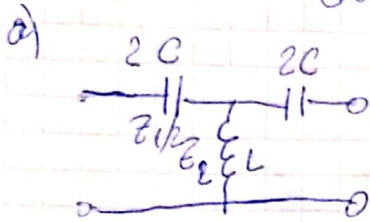


## Tarea manual 15

W<sub>0</sub> Cero de Y en 0,8 rad



$$Z_{OT} = Z_A Z_C = \sqrt{Z_1 Z_2 \left(1 + \frac{Z_1}{4Z_2}\right)}$$


$$Z_1 = \frac{1}{sC} \quad Z_2 = sL$$

$$Z_{OT} = \sqrt{\frac{1}{sC} \cdot sL \left(1 + \frac{1}{4s^2 LC}\right)}$$


$$Z_2 + \frac{Z_1}{4} = sL + \frac{1}{4sC} = 0$$

$$s^2 = \frac{1}{4LC}$$
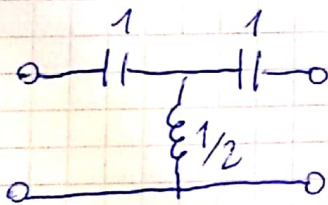
$$\omega_0 = 1 = \frac{1}{2\sqrt{LC}} \rightarrow C = L = \frac{1}{2}$$



b)  $\omega_c = 0,8 \text{ rad/s}$

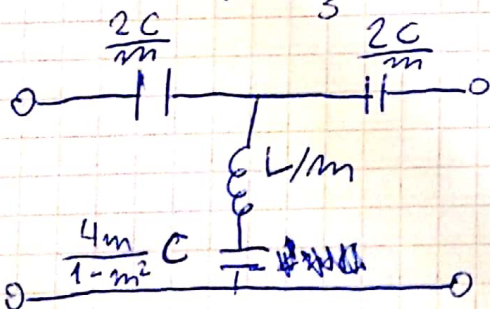

$$C'_1 = \frac{5}{3}$$

$$C'_2 = 1,875$$

$$L' = 5/6$$

$$Z'_1 = m Z_1 \quad Z'_2 = \frac{Z_2}{m} + Z_1 \frac{1-m^2}{4m}$$

del Rango

$$\omega_c = \frac{1}{\sqrt{L'C'}} = \frac{1}{\sqrt{\frac{L}{m} \cdot C \frac{4m}{1-m^2}}}$$


$\omega_c = 1$

$$\omega_c = \frac{1}{\sqrt{LC} \frac{m}{1-m^2}}$$

$$\omega_c = \sqrt{1-m^2}$$

$$[m = 0,6]$$

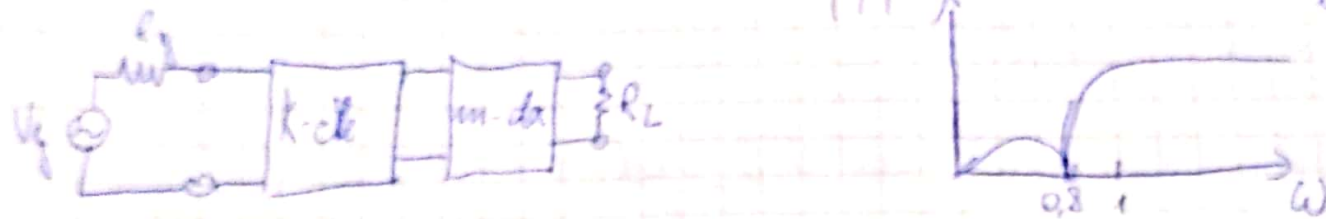c) Si se puede ya que tenemos la impedancia adaptada y el cero



d) Denormalizo a  $50\Omega$   $\omega_0 = 2\pi \cdot 10^6 \frac{\text{rad}}{\text{s}}$

$$R_g = R_L = 50\Omega$$

$$L = \frac{0,5 \cdot 50\Omega}{\omega_0} = 4\mu\text{H}$$

$$L' = 6,63\mu\text{H}$$

$$C = \frac{1}{50\Omega \omega_0} = 3,183\text{nF}$$

$$C'_2 = 5,97\text{nF}$$

$$C'_1 = 5,31\text{nF}$$